PBLE01

Co-projeto de produtos eletrônicos

Manual

Grupo 6

Sumário

1	Identif	icação dos integrantes		3	
2	Introdu	ıção		4	
3		Esquema elétrico			
3.1 Requisitos				;	
	3.2 Circ	cuito	7	1	
	3.3 Esq	uemas elétricos	8	}	
	3.3.1	Unidade de processamento	8		
	3.3.2	Alimentação	9		
	3.3.3	Relógio de Tempo Real	10		
	3.3.4	Teclado	11		
	3.3.5	Sinalização	12		
	3.3.6	Entrada Analógica	13		
	3.3.7	Entradas diferenciais	14		
	3.3.8	Saída Analógica	15		
	3.3.9	Barras de expansão	16		
	3.3.10	Comunicação serial	17		
	3.3.11	Visor LCD	18		
	3.4 Me	morial de cálculos	19)	
	3.4.1	Entradas diferenciais	19		
	3.4.2	Saída Analógica			
		atório de verificação de erros de projeto			
4	Placa c	le circuito impresso		. 22	
	4.1 Rec	juisitos	22	2	
	4.2 Des	senho da placa de circuito impresso	23	;	
		ão tridimensional do circuito projetado			
		atório de verificação de erros de projeto			
5		ficações elétricas			
		eis de alimentação suportados			
		xa de níveis de consumo estimadas			
		rentes e tensões máximas de entrada			
		rentes e tensões máximas de saída			
6	_	ma embarcado de validação			
7		gem			
		ta de compras			
		ílise de Custos			
8		S			
		ligo-fonte do programa de validação			
		gramas utilizados			
9	Bibliog	grafiagrafia		. 46	

1 Identificação dos integrantes

André Luís Oliveira de Almeida – 2019008624 João Roberto da Silva Couto - 2018000944 Lucas Ferreira Machado - 2019000537

2 Introdução

O objetivo da disciplina era certamente nos incluir no ramo do mercado de trabalho para projetos, protótipos e lançamentos de PCIs (placas de circuito impresso) e ideias correlacionadas, por promover uma experiência de mercado de trabalho, com o maior número possível de detalhes ao ponto que a disciplina em si não ensina quase nada novo, pois foi visto o que se requere no projeto em períodos anteriores.

As principais atividades a serem desenvolvidas durante o transcorrer da disciplina são o projeto da placa de circuito impresso, o desenvolvimento de programa embarcado de validação e a elaboração da documentação de projeto, etapas que não devem seguir um planejamento de inícios e términos, com etapas sendo discutidas e aprimoradas ao mesmo tempo, como se observa no desenho abaixo:

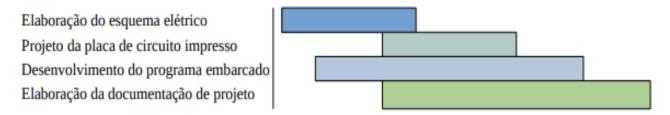


Figura 1 - Diagrama de avanço de tarefas

A etapa de projeto da placa de circuito ainda pode ser subdividida nas etapas de elaboração do esquema elétrico e de elaboração da PCI.

a documentação de projeto, a etapa que aqui vos instrui, a ser desenvolvido consiste em um manual a partir do qual é possível confeccionar e validar a placa de circuito impresso projetada. Para tanto, tal documento deve pormenorizar características do circuito elaborado, como seu esquema elétrico, suas características elétricas, os passos para sua validação bem como a relação de seus componentes e os fornecedores para estes.

Dizem que o engenheiro é aquele que aplica os conhecimentos dos cientistas, então este projeto, e consequentemente esta disciplina é a oportunidade perfeita para isso.

3 Esquema elétrico

A atividade de elaboração de esquema elétrico consiste em desenvolver a representação do circuito eletroeletrônicos relativo à placa de circuito impresso em projeto. Essa atividade costuma ser realizada por meio de ferramentas de desenvolvimento gráficas. Em linhas gerais, por meio dessas ferramentas, são elencados (e representados) os componentes eletrônicos discretos a fazerem parte da placa de circuito impresso em projeto e a interconexão entre eles.

3.1 Requisitos

Requisito	Classe	Especificação	
		 Suportar tensão de entrada na faixa de 7 a 12V em corrente contínua; 	
		 Empregar um conector de alimentação do tipo jack J4; 	
R2	Alimentação	3 Empregar proteção contra tensão reversa;	
		4 Empregar um regulador linear com saída de 5V;	
		5 Empregar um diodo emissor de luz para sinalizar a	
		presença de alimentação na placa.	

Requisito	Classe	Especificação	
R3	Operação	 Empregar microcontrolador PIC18F4550 como unidade de processamento e controle; Possuir uma barra de pinos compatível com a padrão de gravação ICSP para o microcontrolador empregado; Possuir uma chave táctil para reiniciar a operação do microcontrolador. 	

Requisito	Classe	Especificação
	Interne" a como	Possuir um teclado numérico de cinco (5) teclas confeccionado a partir de chaves tácteis;
		2 Possuir um visor de 16x2 caracteres da família JHD162A, com luminosidade a ser controlada por meio de trimmer;
R4	Interação com o usuário	3 Possuir conjunto de, pelo menos, quatro (4) diodos emissores de luz (LED) a partir do qual seja possível sinalizar estados diversos de operação da unidade de
		processamento e controle;
		4 Possuir um trimpot com o qual permitir a entrada de valores contínuos por parte dos usuários.

Requisito	Classe	Especificação		
		 Empregar um relógio de tempo real da família MCP7940; 		
R5	Periféricos e expansão	 Possuir uma barra de expansão que contemple os sinais de referência e de alimentação da placa e quatro entradas analógicas a formarem dois pares de entradas analógicas diferenciais. Tais pares devem ser condicionados de forma a se gerar níveis entre 0V e 3V a serem disponibilizados ao microcontrolador empregado; Possuir uma saída analógica formada por sinal em modulação PWM; Possuir uma barra de expansão de sinais que contemple os sinais de referência (terra) e de alimentação do circuito assim como os demais pinos não utilizados do microcontrolador. 		

Requisito	Classe		Especificação
R6	Requisitos adicionais	1	Empregar um conversor USB-serial da família MCP2200 para se permitir a comunicação serial com a placa desenvolvida.

3.2 Circuito

O dispositivo almejado deve permitir, como principal meta, a interação entre diversas entradas e saídas com a unidade de processamento e os subcircuitos necessários para a efetivar a requisição do usuário.

Dentre entradas, algumas diretamente vindas do usuário (como o teclado), outras pré-definidas por estes (as entradas analógicas), outras vindas de terceiros (diferenciais) e ainda uma entrada do próprio dispositivo (RTC).

Dentre saídas, existem as que tanto visam informar o usuário (sinais de estados e LCD) quanto exportar um resultado (saída analógica).

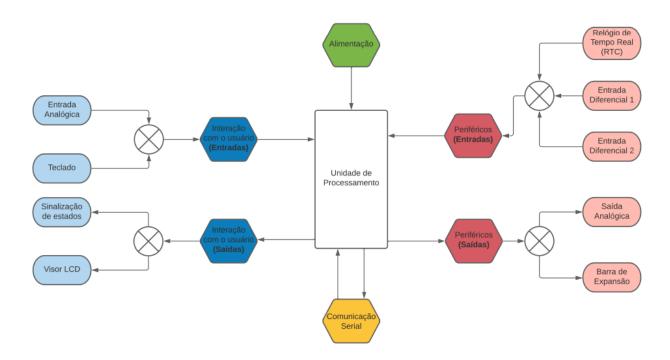


Figura 2 - representação em blocos funcionais do circuito

3.3 Esquemas elétricos

3.3.1 Unidade de processamento

A unidade de processamento é o "cérebro" do circuito, responsável não só pelos cálculos necessários, mas também pelo ritmo de todo o sistema. Desde as etapas de funcionamento de uma requisição até a forma de como serão demonstrados, e quando serão atualizados, os resultados da devida requisição. Confira abaixo o esquema elétrico

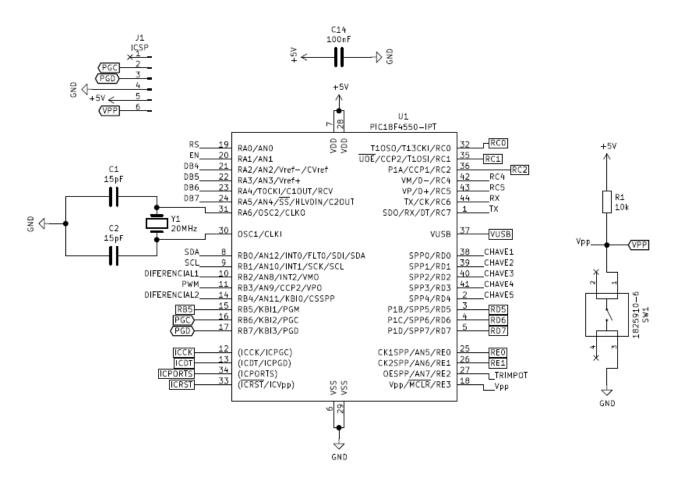


Figura 3- Esquema elétrico da unidade de processamento

3.3.2 Alimentação

A subdivisão da alimentação é responsável por suprir devidamente a demanda energética do sistema, reduzindo a tensão da fonte de alimentação externa para o nível necessário para o projeto em questão. Confira abaixo o esquema elétrico.

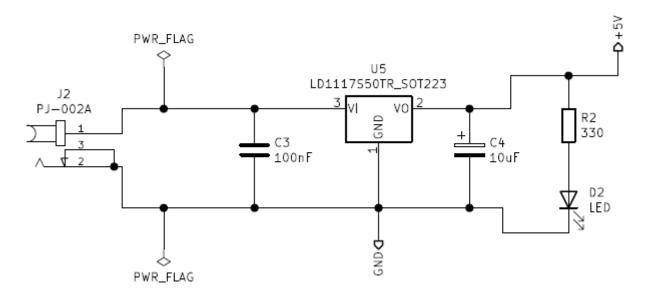


Figura 4- Esquema elétrico do subcircuito de alimentação

3.3.3 Relógio de Tempo Real

Esta subdivisão baseia-se em comunicação com o microcontrolador através do protocolo I2C e pode fornecer informações de data, hora, ano e afins, assim como pode também receber dados do PIC. Confira abaixo seu esquema elétrico.

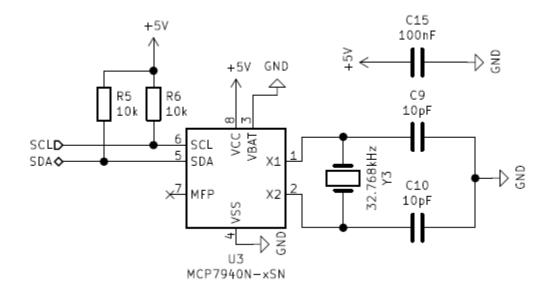


Figura 5- Esquema elétrico do relógio de tempo real

3.3.4 Teclado

O teclado, parte de uso exclusivo do usuário para com o usuário, é constituído por 5 botões e permitem que o usuário forneça valores digitais para o sistema, assim como configurar o que deve aparecer no LCD, que dado específico planeja obter, etc. Confira abaixo seu esquema elétrico.

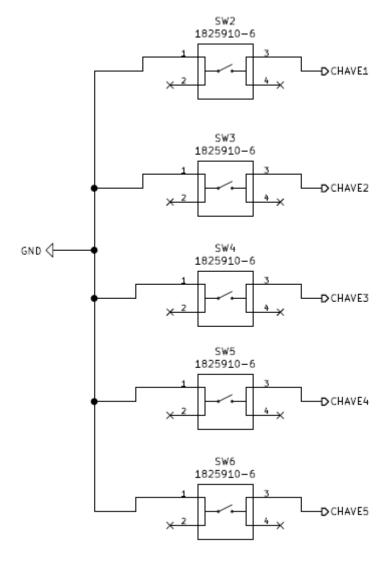


Figura 6- Esquema elétrico do Teclado

3.3.5 Sinalização

A sinalização para o usuário é formada por um conjunto de 4 *leds* e tem a função de fornecer uma sinalização luminosa sobre determinados pinos do microcontrolador. Confira abaixo seu esquema elétrico.

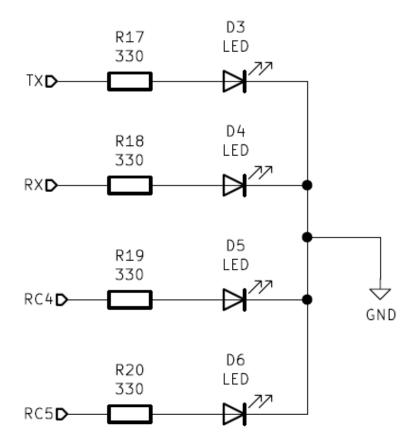


Figura 7- Esquema elétrico da sinalização luminosa

3.3.6 Entrada Analógica

Esta consiste em apenas 1 *trimpot* e tem a função de fornecer um valor analógico para o microcontrolador. Confira abaixo seu Esquema elétrico.

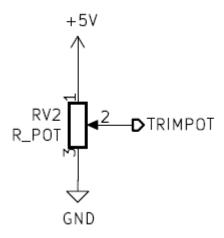


Figura 8- Esquema elétrico da entrada analógica

3.3.7 Entradas diferenciais

Este é constituída por dois circuitos que realizam a mesma função. Cada circuito possui duas entradas analógicas, que são subtraídas uma da outra e geram um sinal de tensão que é proporcional à diferença entre as duas entradas. Tal sinal é fornecido para o microcontrolador. (mais informações são encontradas no memorial de cálculo e especificações elétricas). Confira abaixo seus esquemas elétricos

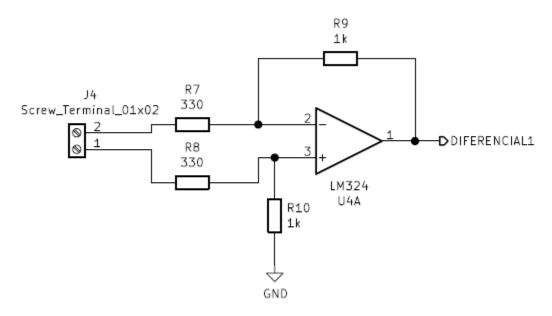


Figura 9- Esquema elétrico da entrada diferencial 1

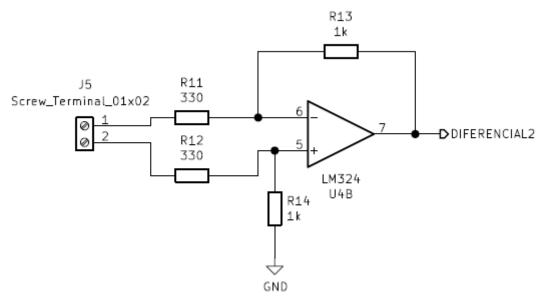


Figura 10 - Esquema elétrico da entrada diferencial 2

3.3.8 Saída Analógica

Essa parte é formada por um filtro passa-baixa e tem a função de fornecer um nível de tensão para o usuário. Esse nível de tensão é gerado a partir de uma saída PWM do microcontrolador. Confira abaixo seu esquema elétrico.

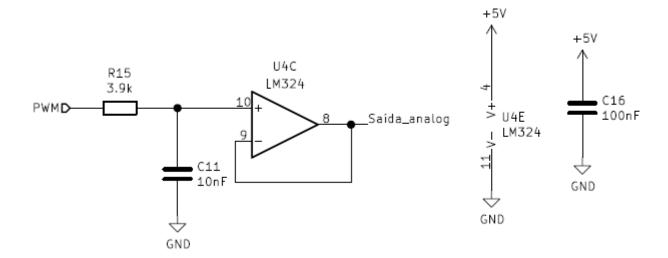


Figura 11- Esquema elétrico da saída analógica

3.3.9 Barras de expansão

uma barra contempla todos os pinos do microcontrolador que não estão sendo usados. A outra barra contempla os sinais de alimentação do circuito e a saída analógica que foi mostrada na saída analógica. Confira abaixo seu esquema elétrico.

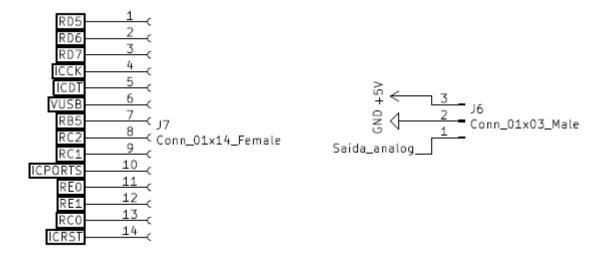


Figura 12- esquema elétrico das barras de expansão

3.3.10 Comunicação serial

Esse sub-circuito é principalmente constituído por um conversor USB-serial e um conector USB. Ele tem a função de estabelecer a comunicação entre o microcontrolador e, por exemplo, um computador que esteja conectado à placa através de um cabo USB. Confira seu esquema elétrico na imagem abaixo.

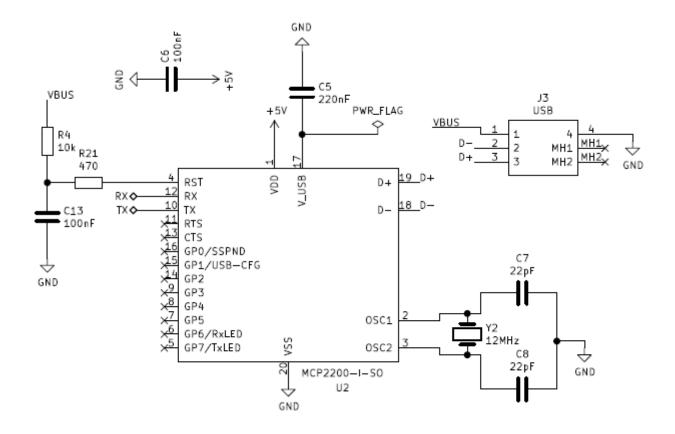


Figura 13- Esquema elétrico do subcircuito de comunicação serial

3.3.11 Visor LCD

Essa parte é constituída por um visor de cristal líquido e um *trimmer*. Tem o objetivo de fornecer informações em formato de texto para o usuário sobre algum estado do sistema. O *trimmer* serve para alterar o contraste do visor. Confira abaixo seu esquema elétrico


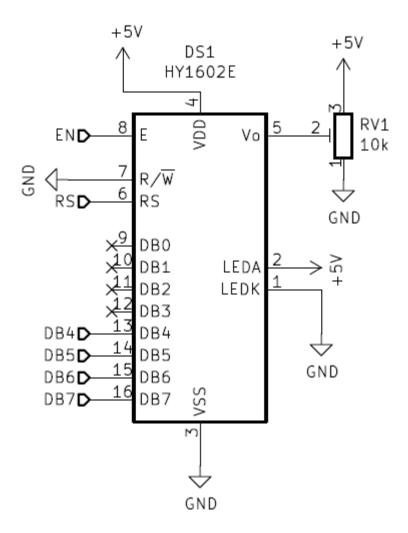


Figura 14- Esquema elétrico do visor LCD

3.4 Memorial de cálculos

3.4.1 Entradas diferenciais

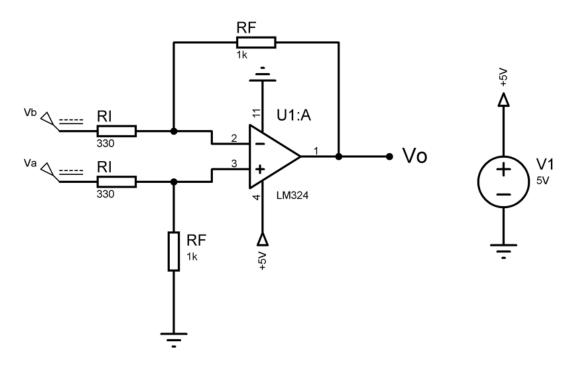

Ambas entradas diferenciais apresentam o circuito apresentado acima. A equação para a tensão de saída é mostrada abaixo:

$$V_O = \frac{R_F}{R_I} * (V_A - V_B)$$

Já que a saída deveria variar de 0 a 3V, o ganho escolhido foi de:

$$\frac{R_F}{R_I} = \frac{1000}{330} = 3,03$$

A partir desse ganho, a entrada diferencial $(V_A - V_B)$ poderia variar de 0 a 1V. Porém, a tensão inferior de saturação do amplificador operacional escolhido é de 0.5V (característica inerente ao amplificador), e por causa disso, se a entrada diferencial for menor do que aproximadamente 0.17V, a saída ficará limitada ao valor de 0.5V, como é mostrado a seguir:

$$V_O = 3.03 * (0.17) = 0.51 V$$


Conclusão:

Para $(V_A - V_B)$ variando de 0.17V a 1V

 $V_{\it o}$ vai variar de 0.5V a 3V

3.4.2 Saída Analógica

Projeto do filtro passa-baixa:

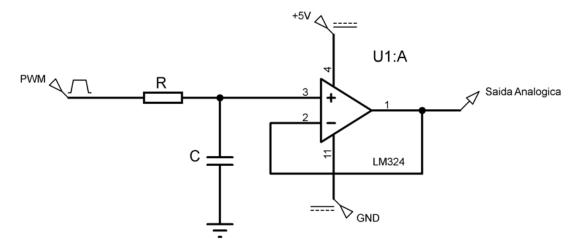

A frequência de corte escolhida para o filtro foi de 4 kHz. Para descobrir a frequência do PWM, foi usada a seguinte relação (onde f_C é a frequência de corte e K é uma constante):

$$f_{PWM} = K * f_C$$

Escolhendo uma constante K=25, com o objetivo de gerar uma frequência bem alta para o PWM, chegou-se ao seguinte resultado:

$$f_{PWM} = K * f_C \Leftrightarrow f_{PWM} = 25 * 4000 \Leftrightarrow f_{PWM} = 100 \text{ kHz}$$

A seguir, foram calculados os valores de R e C:

$$R * C = \frac{1}{2 * \pi * f_C} \Leftrightarrow R * C = 39,78 * 10^{-6}$$

Escolhendo um R = $3.9k\Omega$ (valor comercial), foi encontrado o valor de C:

$$C = \frac{39,78 * 10^{-6}}{3900} \Leftrightarrow C = 10,2 * 10^{-9}$$

Logo, os valores finais comerciais escolhidos e a frequência do PWM são resumidos abaixo:

$$R = 3,9 k\Omega$$

$$C = 10 nF$$

$$f_{PWM} = 100 kHz$$

3.5 Relatório de verificação de erros de projeto

O relatório de erros do esquema elétrico não apresentou nenhum aviso.

4 Placa de circuito impresso

O projeto da placa de circuito impresso se trata de especificar como deve ocorrer a transposição do esquema elétrico desenvolvido para uma PCI real. Nesta etapa, os componentes que fazem parte do circuito são associados às pegadas (*footprints*), e suas interconexões, às trilhas de sinais. Ainda nesta etapa, é também produzida uma lista de compra para os componentes eletroeletrônicos que fazem parte da placa de circuito impresso projetada.

4.1 Requisitos

Requisito	Classe	Especificação	
R1	Características físicas da placa de circuito impresso	 4 Possuir dimensão de até 8x8 cm²; 5 Ser de dupla face e utilizar a face inferior somente como plano de terra; 6 Possuir capacitores de supressão de tensão entre a alimentação e o sinal de terra de cada circuito integrado utilizado pelo circuito; 7 Sua face superior deve possuir uma camada de texto (silk) na qual haja a identificação de cada componente eletroeletrônico e a identificação do grupo que a desenvolveu; 8 Possuir quadro furos de fixação dispostos em seus cantos; 9 Possuir identificação de todas as conexões de entrada e de saídas presentes na placa. 	

Requisito	Classe		Especificação
		1	Utilização do formato de arquivos eletrônicos de fabricação Gerber RS274X;
		2	Mínina largura para trilhas de sinais de 8 mils;
	Espaçamento e	3	Mínina largura para trilhas de alimentação de 12 mils;
R8	dimensões de trilhas e afins	4	Mínimo espaçamento entre trilhas, furos e ilhas de 8 mils
		5	Mínimo diâmetro de furo de vias de 12 mils;
		6	Mínimo diâmetro de ilhas de vias de 25 mils;
		7	Não utilizar microvias.

4.2 Desenho da placa de circuito impresso

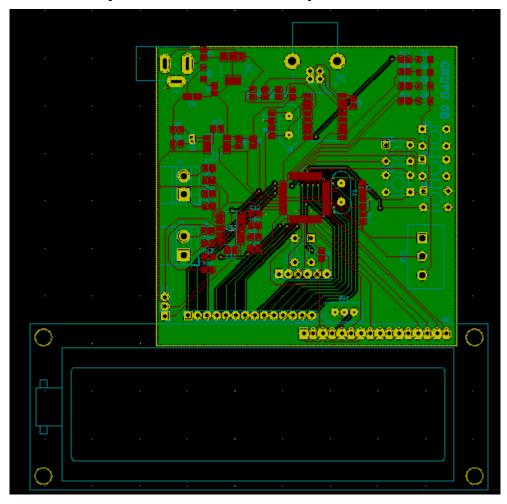


Figura 15- Desenho da PCI

4.3 Visão tridimensional do circuito projetado

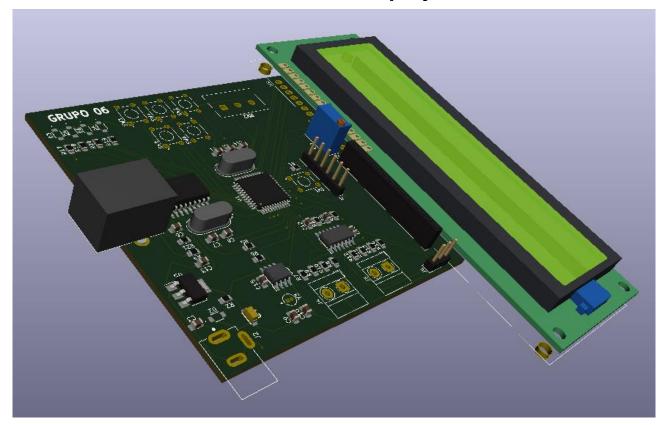


Figura 16- Visão tridimensional da PCI

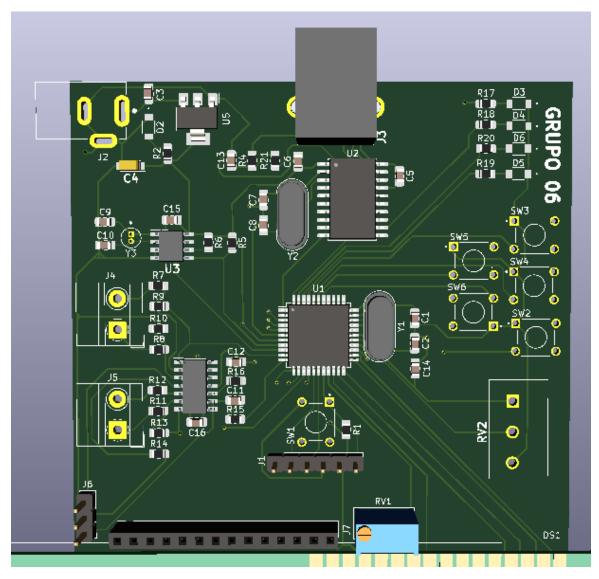


Figura 17- Visão da parte frontal da PCI

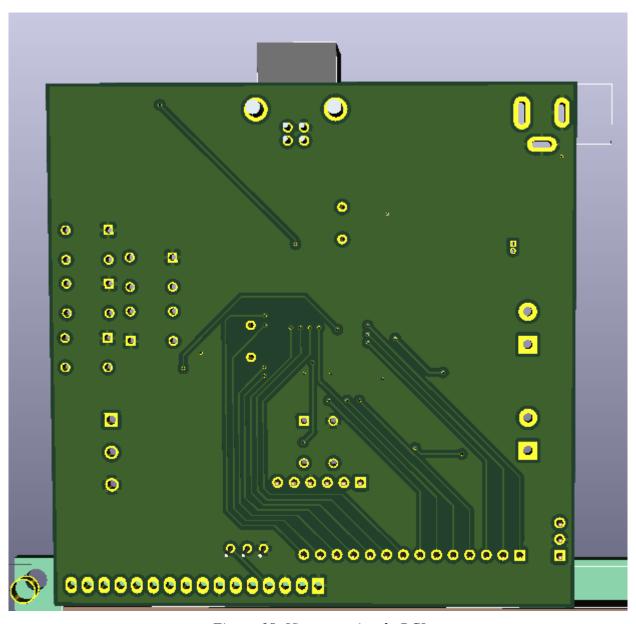


Figura 18- Visão traseira da PCI

4.4 Relatório de verificação de erros de projeto

```
** Drc report for C:\Users\Lucas F. Machado\Desk-
top\PBLE01\PBLE01 Grupo06\PBLE01.kicad pcb **
** Created on
** Found 4 DRC errors **
ErrType (19): Ilha muito próxima a ilha
     @(115,570 mm, 71,942 mm): Ilha 1 de Y3 em Todas as camadas de
cobre
    @(115,570 mm, 73,042 mm): Ilha 2 de Y3 em Todas as camadas de
cobre
ErrType (45): Sobreposição de pátios
     @(147,053 mm, 56,363 mm): Footprint J3 em F.Cu
     @(142,314 mm, 60,325 mm): Footprint C6 em F.Cu
ErrType (45): Sobreposição de pátios
     @(147,053 mm, 56,363 mm): Footprint J3 em F.Cu
     @(138,633 mm, 60,198 mm): Footprint R21 em F.Cu
ErrType (45): Sobreposição de pátios
     @(176,847 mm, 98,770 mm): Footprint RV2 em F.Cu
     @(161,064 mm, 93,467 mm): Footprint C14 em F.Cu
** Found 0 unconnected pads **
** End of Report **
```

5 Especificações elétricas

5.1 Níveis de alimentação suportados

A placa suporta fonte de corrente contínua externa que seja entre 7V a 15V.

Tensões inferiores a 7V também podem ser aplicadas, porém não é recomendado, pois o sistema pode não operar da forma correta.

5.2 Faixa de níveis de consumo estimadas

Estamos usando 22 portas do microcontrolador para acionar saídas e ler entradas. Como cada porta tem a capacidade de drenar ou fornecer 20mA de corrente, então, considerando o pior caso (onde todas as portas estão operando com o máximo de sua capacidade e ao mesmo tempo), o sistema vai consumir aproximadamente:

22 portas x 20mA = **440mA**

5.3 Correntes e tensões máximas de entrada

Entradas Diferenciais \rightarrow 0 a 32V em cada entrada de cada par diferencial.

5.4 Correntes e tensões máximas de saída

Saída analógica → 0,5V a 4,5V (é limitada pela saída PWM).

6 Programa embarcado de validação

Na etapa de desenvolvimento do programa embarcado, é desenvolvido um sequenciamento de ações mínimo a ser utilizado exclusivamente para se testar as funcionalidades básicas de componentes do circuito impresso projetado, como, por exemplo, para se verificar se uma unidade de processamento é capaz de detectar e identificar interações com demais componentes do circuito. Esse programa embarcado não corresponde ao programa final de aplicação da placa desenvolvida, mas apenas a um subproduto de projeto utilizado exclusivamente para se realizar certas validações de projeto.

7 Montagem

7.1 Lista de compras

Amplificador Operacional 3 On Semi LM324DG Capacitor 100nF 6 Diversos 445-175390-1-ND Capacitor 10nF 1 Diversos 399-7815-2-ND Capacitor 10pF 2 Diversos 399-7815-2-ND Capacitor 10pF 2 Diversos 399-7815-2-ND Capacitor 15pF 2 Diversos 399-4152-ND Capacitor 220nF 1 Diversos 399-4152-ND Capacitor 22pF 2 Diversos 399-4220-ND Chaves tácteis 6 TE Connectivity 1825910-6 Con. Barra de expansão 1 TE Connectivity A31112-ND Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDS 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip MCP7940N-1/SN<	ITEM	QUANTIDADE	FABRICANTE	PART NUMBER
Capacitor 100nF 6 Diversos 445-175390-1-ND Capacitor 10nF 1 Diversos C321C103J3G5TA-ND Capacitor 10pF 2 Diversos 399-7815-2-ND Capacitor 10uF 2 Diversos 493-1057-ND Capacitor 15pF 2 Diversos 399-4152-ND Capacitor 22pF 2 Diversos 399-4220-ND Chaves tácteis 6 TE Connectivity 1825910-6 Con. Barra de expansão 1 TE Connectivity A31112-ND Con. Entradas diferenciais 2 On Shore Inc. ED2580-ND Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
Capacitor 10nF 1 Diversos C321C103J3G5TA-ND Capacitor 10pF 2 Diversos 399-7815-2-ND Capacitor 10uF 2 Diversos 493-1057-ND Capacitor 15pF 2 Diversos 399-4152-ND Capacitor 22pF 2 Diversos 399-4220-ND Chaves tácteis 6 TE Connectivity 1825910-6 Con. Barra de expansão 1 TE Connectivity A31112-ND Con. Entradas diferenciais 2 On Shore Inc. ED2580-ND Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regidador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos				
Capacitor 10uF 2 Diversos 493-1057-ND Capacitor 15pF 2 Diversos 399-4152-ND Capacitor 220nF 1 Diversos 399-4152-ND Capacitor 22pF 2 Diversos 399-4220-ND Chaves tácteis 6 TE Connectivity 1825910-6 Con. Barra de expansão 1 TE Connectivity A31112-ND Con. Entradas diferenciais 2 On Shore Inc. ED2580-ND Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 1k Ohms 4 Diver				C321C103J3G5TA-
Capacitor 15pF2Diversos399-4152-NDCapacitor 22pF2Diversos399-4220-NDChaves tácteis6TE Connectivity1825910-6Con. Barra de expansão1TE ConnectivityA31112-NDCon. Entradas diferenciais2On Shore Inc.ED2580-NDConector alimentação1CUI DevicesPJ-002A CUICristal de 12KHZ1CTS ElectronicCTX1077-NDCristal de 20KHZ1CTS ElectronicCTX1106-NDCristal de 32.768KHZ1ABRACON535-9034-NDLEDs5Lite On160-1169-2-NDMicroprocessador1MicrochipPIC18F4550-I/PT-NDRegulador de tensão1STMicroelectronics497-1238-2-NDRelógio de tempo real1MicrochipMCP7940N-I/SNResistor 10k Ohms4Diversos10KQBK-NDResistor 330 Ohms9Diversos330QBK-NDResistor 3k9 Ohms1Diversos3.9KW-2-NDResistor 470 Ohms1Diversos3.9KW-2-NDTransceptor USB-serial1MicrochipMCP2200-I/SO-NDTrimmer de 10k1Bourns Inc3296W-1-103RLFTR-NDTrimpot 10k1TT ElectronicsP160KN-0QC15B100K	Capacitor 10pF	2	Diversos	399-7815-2-ND
Capacitor 220nF 1 Diversos C356C224K1G5TA-ND Capacitor 22pF 2 Diversos 399-4220-ND Chaves tácteis 6 TE Connectivity 1825910-6 Con. Barra de expansão 1 TE Connectivity A31112-ND Con. Entradas diferenciais 2 On Shore Inc. ED2580-ND Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 1k Ohms 4 Diversos 31KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 470 Ohms 1 <	Capacitor 10uF	2	Diversos	493-1057-ND
Capacitor 22DF 1 Diversos 399-4220-ND Chaves tácteis 6 TE Connectivity 1825910-6 Con. Barra de expansão 1 TE Connectivity A31112-ND Con. Entradas diferenciais 2 On Shore Inc. ED2580-ND Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDS 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Trimmer de 10k 1 Bour	Capacitor 15pF	2	Diversos	399-4152-ND
Chaves tácteis6TE Connectivity1825910-6Con. Barra de expansão1TE ConnectivityA31112-NDCon. Entradas diferenciais2On Shore Inc.ED2580-NDConector alimentação1CUI DevicesPJ-002A CUICristal de 12KHZ1CTS ElectronicCTX1077-NDCristal de 20KHZ1CTS ElectronicCTX1106-NDCristal de 32.768KHZ1ABRACON535-9034-NDLEDs5Lite On160-1169-2-NDMicroprocessador1MicrochipPIC18F4550-I/PT-NDRegulador de tensão1STMicroelectronics497-1238-2-NDRelógio de tempo real1MicrochipMCP7940N-I/SNResistor 10k Ohms4Diversos10KQBK-NDResistor 1k Ohms4Diversos\$1KHTR-NDResistor 330 Ohms9Diversos330QBK-NDResistor 3k9 Ohms1Diversos3.9KW-2-NDResistor 470 Ohms1Diversos470QBK-NDTransceptor USB-serial1MicrochipMCP2200-I/SO-NDTrimmer de 10k1Bourns IncP160KN-NDTrimpot 10k1TT ElectronicsP160KN-OQC15B100K	Capacitor 220nF	1	Diversos	
Con. Barra de expansão 1 TE Connectivity A31112-ND Con. Entradas diferenciais 2 On Shore Inc. ED2580-ND Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDS 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos 330QBK-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 3470 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN- 0QC15B100K	Capacitor 22pF	2	Diversos	399-4220-ND
Con. Entradas diferenciais2On Shore Inc.ED2580-NDConector alimentação1CUI DevicesPJ-002A CUICristal de 12KHZ1CTS ElectronicCTX1077-NDCristal de 20KHZ1CTS ElectronicCTX1106-NDCristal de 32.768KHZ1ABRACON535-9034-NDLEDs5Lite On160-1169-2-NDMicroprocessador1MicrochipPIC18F4550-I/PT-NDRegulador de tensão1STMicroelectronics497-1238-2-NDRelógio de tempo real1MicrochipMCP7940N-I/SNResistor 10k Ohms4Diversos10kQBK-NDResistor 1k Ohms4Diversos\$1KHTR-NDResistor 330 Ohms9Diversos330QBK-NDResistor 349 Ohms1Diversos3.9KW-2-NDResistor 470 Ohms1Diversos470QBK-NDTransceptor USB-serial1MicrochipMCP2200-I/SO-NDTrimmer de 10k1Bourns Inc3296W-1-103RLFTR-NDTrimpot 10k1TT ElectronicsP160KN-0QC15B100K	Chaves tácteis	6	TE Connectivity	1825910-6
Conector alimentação 1 CUI Devices PJ-002A CUI Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos S1KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc P160KN-	Con. Barra de expansão	1	TE Connectivity	A31112-ND
Cristal de 12KHZ 1 CTS Electronic CTX1077-ND Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos 51KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc P160KN-	Con. Entradas diferenciais	2	On Shore Inc.	ED2580-ND
Cristal de 20KHZ 1 CTS Electronic CTX1106-ND Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos S1KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc P160KN-	Conector alimentação	1	CUI Devices	PJ-002A CUI
Cristal de 32.768KHZ 1 ABRACON 535-9034-ND LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10kQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos \$1KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc P160KN-	Cristal de 12KHZ	1	CTS Electronic	CTX1077-ND
LEDs 5 Lite On 160-1169-2-ND Microprocessador 1 Microchip PIC18F4550-I/PT-ND Regulador de tensão 1 STMicroelectronics 497-1238-2-ND Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos S1KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc 3296W-1-103RLFTR-ND Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN-OQC15B100K	Cristal de 20KHZ	1	CTS Electronic	CTX1106-ND
Microprocessador1MicrochipPIC18F4550-I/PT-NDRegulador de tensão1STMicroelectronics497-1238-2-NDRelógio de tempo real1MicrochipMCP7940N-I/SNResistor 10k Ohms4Diversos10KQBK-NDResistor 1k Ohms4Diversos\$1KHTR-NDResistor 330 Ohms9Diversos330QBK-NDResistor 3k9 Ohms1Diversos3.9KW-2-NDResistor 470 Ohms1Diversos470QBK-NDTransceptor USB-serial1MicrochipMCP2200-I/SO-NDTrimmer de 10k1Bourns Inc3296W-1-103RLFTR-NDTrimpot 10k1TT ElectronicsP160KN-OQC15B100K	Cristal de 32.768KHZ	1	ABRACON	535-9034-ND
Regulador de tensão1STMicroelectronics497-1238-2-NDRelógio de tempo real1MicrochipMCP7940N-I/SNResistor 10k Ohms4Diversos10KQBK-NDResistor 1k Ohms4Diversos\$1KHTR-NDResistor 330 Ohms9Diversos330QBK-NDResistor 3k9 Ohms1Diversos3.9KW-2-NDResistor 470 Ohms1Diversos470QBK-NDTransceptor USB-serial1MicrochipMCP2200-I/SO-NDTrimmer de 10k1Bourns Inc3296W-1-103RLFTR-NDTrimpot 10k1TT ElectronicsP160KN-OQC15B100K	LEDs	5	Lite On	160-1169-2-ND
Relógio de tempo real 1 Microchip MCP7940N-I/SN Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos S1KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc P160KN- ND Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN- OQC15B100K	Microprocessador	1	Microchip	PIC18F4550-I/PT-ND
Resistor 10k Ohms 4 Diversos 10KQBK-ND Resistor 1k Ohms 4 Diversos \$1KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc 3296W-1-103RLFTR-ND Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN-OQC15B100K	Regulador de tensão	1	STMicroelectronics	497-1238-2-ND
Resistor 1k Ohms 4 Diversos \$1KHTR-ND Resistor 330 Ohms 9 Diversos \$330QBK-ND Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos \$3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos \$470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc \$3296W-1-103RLFTR-ND Trimpot 10k 1 TT Electronics \$P160KN-OQC15B100K	Relógio de tempo real	1	Microchip	MCP7940N-I/SN
Resistor 330 Ohms 9 Diversos 330QBK-ND Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc 3296W-1-103RLFTR-ND Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN-OQC15B100K	Resistor 10k Ohms	4	Diversos	10KQBK-ND
Resistor 3k9 Ohms 1 Diversos 3.9KW-2-ND Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc 3296W-1-103RLFTR-ND Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN-OQC15B100K	Resistor 1k Ohms	4	Diversos	S1KHTR-ND
Resistor 470 Ohms 1 Diversos 470QBK-ND Transceptor USB-serial 1 Microchip MCP2200-I/SO-ND Trimmer de 10k 1 Bourns Inc 3296W-1-103RLFTR-ND ND ND P160KN-OQC15B100K	Resistor 330 Ohms	9	Diversos	330QBK-ND
Transceptor USB-serial1MicrochipMCP2200-I/SO-NDTrimmer de 10k1Bourns Inc3296W-1-103RLFTR-NDTrimpot 10k1TT ElectronicsP160KN-OQC15B100K	Resistor 3k9 Ohms	1	Diversos	3.9KW-2-ND
Trimmer de 10k 1 Bourns Inc 3296W-1-103RLFTR-ND Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN-OQC15B100K	Resistor 470 Ohms	1	Diversos	470QBK-ND
Trimmer de 10k 1 Bourns Inc ND Trimpot 10k 1 TT Electronics P160KN- 0QC15B100K	Transceptor USB-serial	1	Microchip	MCP2200-I/SO-ND
Trimpot 10k 1 TT Electronics 0QC15B100K	Trimmer de 10k	1	Bourns Inc	
Visor LCD 1 Precise HY1602E	Trimpot 10k	1	TT Electronics	
	Visor LCD	1	Precise	HY1602E

7.2 Análise de Custos

FORNECEDOR	PREÇO UNITÁRIO
Digikey	\$1.25
Digikey	\$0.17
Digikey	\$0.20
Digikey	\$0.28
Digikey	\$0.55
Digikey	\$1.67
Digikey	\$0.20
Digikey	\$0.11
Digikey	\$0.25
Digikey	\$0.76
Digikey	\$0.60
Digikey	\$0.36
Digikey	\$0.36
Digikey	\$0.32
Digikey	\$0.31
Digikey	\$6.66
Digikey	\$0.54
Digikey	\$0.80
Digikey	\$0.10
Digikey	\$0.10
Digikey	\$0.10
Digikey	\$0.44
Digikey	\$0.10
Digikey	\$2.16
Digikey	\$1.81
Digikey	\$0.43
AliExpress	\$3.39
	Digikey

Não foi possível comportar a tabela toda no manual, então ela estará em anexo caso necessário.

8 Anexos

8.1 Código-fonte do programa de validação

```
1 = #include "basic.h"
2
    #include "config.h"
3
    #include "adc.h"
4
    #include "i2c.h"
    #include "kp.h"
5
    #include "lcd.h"
6
7
    #include "pwm.h"
    #include "rtc.h"
    #include "serial.h"
9
   #include "tmr.h"
10
11
12
   unsigned char Start_slot(void);
   unsigned char LED slot(void);
13
   unsigned char PWM slot(void);
14
15
   unsigned char ADC_slot(void);
16
   unsigned char Trimpot slot(void);
17
   unsigned char Serial_slot(void);
18
    unsigned char RTC slot(void);
19
```

```
20 - void main() {
21
22
          LCD Init();
23
         Kp_Init();
24
         ADC Init();
         PWM Init();
25
26
          I2C Init();
27
          Serial_Init(9600);
28
29
          RTC_Write_Clock(0x04, 0x20, 0x00, 0x00);
          RTC_Write_Calendar(0x07,0x06,0x93,0x00);
30
31
32
          unsigned char slot;
33
34
          for(;;){
35
36
              switch(slot){
37
                  case 0:
38
                      slot = Start_slot();
39
                      break;
40
                  case 1:
41
                     slot = LED slot();
42
                     break;
43
                  case 2:
44
                      slot = PWM_slot();
45
                      break;
46
                  case 3:
                      slot = ADC_slot();
47
48
                      break;
49
                  case 4:
                     slot = Trimpot_slot();
50
51
                     break;
52
                  case 5:
53
                      slot = Serial_slot();
54
                     break;
55
                  case 6:
56
                      slot = RTC_slot();
57
                      break;
58
                  default:
59
                      slot = 0;
60
                      break;
61
62
63
          }
64
```

```
66 unsigned char Start_slot(void) {
 67
               if(!BitTst(Kp Read(), 0)){
 68
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
 69
                   return 1;
 70
 71
               if(!BitTst(Kp Read(), 4)){
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 4));
 72
 73
                   return 1;
 74
 75
               if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
 76
                   while(!BitTst(Kp Read(), 3));
 77
                   return 6;
 78
 79
               RTC Read Clock(0);
 80
 81
               LCD Command (0x80);
 82
               LCD String("PBLE01 ");
 83
               LCD_Char((((RTC_Read_Hour() & 0x3f) / 16) % 16) + 48);
 84
               LCD Char(((RTC Read Hour() & 0x3f) % 16) + 48);
 85
               LCD Char(':');
 86
               LCD_Char(((RTC_Read_Min() / 16) % 16) + 48);
 87
               LCD Char((RTC Read Min() % 16) + 48);
               LCD Char(':');
 88
               LCD_Char(((RTC_Read_Sec() / 16) % 16) + 48);
 89
 90
               LCD_Char((RTC_Read_Sec() % 16) + 48);
 91
 92
               RTC Read Calendar (3);
 93
               LCD Command (0xC0);
               LCD_String(" G.06
 94
                                    ");
 95
               LCD_Char(((RTC_Read_Date() / 16) % 16) + 48);
               LCD_Char((RTC_Read_Date() % 16) + 48);
 96
 97
               LCD Char('.');
 98
               LCD_Char(((RTC_Read_Month() / 16) % 16) + 48);
 99
               LCD Char((RTC Read Month() % 16) + 48);
100
               LCD Char('.');
101
               LCD Char(((RTC Read Year() / 16) % 16) + 48);
102
               LCD_Char((RTC_Read_Year() % 16) + 48);
103
104
               return 0;
105
106
     L }
```

```
108
    unsigned char LED_slot(void) {
109
          BitClr(TRISC, 4);
110
           BitClr(TRISC, 5);
111
           LCD Clear();
112
113
           for(;;){
114
               LCD Command (0xC0);
115
               LCD Char (0x7F);
116
               LCD Command (0xCF);
117
               LCD Char (0x7E);
118
               LCD_Command(0xC6);
119
               LCD_String("LEDs");
120
121
               if(!BitTst(Kp_Read(), 4)){
122
                   while(!BitTst(Kp Read(), 4));
123
                   return 2;
124
125
               if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
126
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 3));
127
                   return 0;
128
129
               if(!BitTst(Kp Read(), 0)){
130
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
131
                   LCD Clear();
132
                   while(BitTst(Kp_Read(), 0)){
133
                       LCD_Command(0x80);
                       LCD_String("LED.1 ");
134
135
                       if(BitTst(PORTC, 4))LCD_String("ON ");
136
                       else LCD String("OFF");
137
                        if(!BitTst(Kp Read(), 1)){
138
                            while(!BitTst(Kp_Read(), 1));
139
                            BitFlp(PORTC, 4);
140
141
                       LCD Command(0xC0);
142
                       LCD String("LED.2 ");
143
                       if(BitTst(PORTC, 5))LCD_String("ON ");
144
                       else LCD_String("OFF");
145
                        if(!BitTst(Kp_Read(), 2)){
146
                            while(!BitTst(Kp_Read(), 2));
147
                            BitFlp(PORTC, 5);
148
149
150
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
151
                   LCD Clear();
152
153
154
```

```
156 unsigned char PWM_slot(void) {
157
          LCD Clear();
158
           for(;;){
159
               LCD Command (0xC0);
160
               LCD Char (0x7F);
161
               LCD Command (0xCF);
162
               LCD Char (0x7E);
163
               LCD_Command(0xC6);
164
               LCD String("PWM");
165
166
               if(!BitTst(Kp Read(), 4)){
167
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 4));
168
                   return 3;
169
170
               if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
171
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 3));
172
                   return 1;
173
               }
174
               if(!BitTst(Kp_Read(), 0)){
175
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
176
                   LCD Clear();
177
                   unsigned char dtc = 0;
178
                   unsigned int freq = 0;
179
180
                   while(BitTst(Kp_Read(), 0)){
181
182
                       LCD_Command(0x80);
183
                       LCD String("Duty Cycle:");
184
                       LCD Command(0x8F);
185
                       LCD_Char('%');
186
187
                       LCD_Command(0xC0);
```

```
188
                        LCD String("Frequency:");
189
                        LCD Command (0xCD);
190
                        LCD String("kHz");
191
192
                        LCD Command (0x8C);
193
                        LCD_Char(((dtc / 100) %10) +48);
                        LCD Char(((dtc / 10) %10) +48);
194
                       LCD Char(((dtc / 1) %10) +48);
195
196
197
                        LCD Command (0xCA);
198
                        LCD_Char(((freq / 100) %10) +48);
199
                        LCD_Char(((freq / 10) %10) +48);
                        LCD_Char(((freq / 1) %10) +48);
200
201
202
                        PWM Set(dtc);
203
                        PWM Freq Set(freq * 1000);
204
205
                        if(!BitTst(Kp_Read(), 1)){
206
                            while(!BitTst(Kp Read(), 1));
207
                            if (dtc < 100) dtc = dtc + 5;
208
209
                        if(!BitTst(Kp Read(), 2)){
210
                            while(!BitTst(Kp_Read(), 2));
                            if(dtc > 0) dtc = dtc - 5;
211
212
213
                       if(!BitTst(Kp_Read(), 4)){
214
                           while(!BitTst(Kp Read(), 4));
215
                           if (freq < 100) freq = freq + 5;
216
                        }
217
                       if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
218
                           while(!BitTst(Kp_Read(), 3));
219
                            if(freq > 0) freq = freq - 5;
220
221
222
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
223
                   LCD_Clear();
224
225
226
```

```
228 unsigned char ADC_slot(void) {
229
          LCD_Clear();
230
           for(;;){
               LCD Command(0xC0);
231
232
               LCD Char (0x7F);
               LCD_Command(0xCF);
233
234
               LCD Char(0x7E);
235
               LCD Command (0xC6);
236
               LCD_String("ADC");
237
238
               if(!BitTst(Kp_Read(), 4)){
239
                   while(!BitTst(Kp Read(), 4));
240
                   return 4;
241
242
               if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
243
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 3));
244
                   return 2;
245
               }
246
               if(!BitTst(Kp_Read(), 0)){
247
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
248
                   LCD Clear();
249
                   unsigned int adcl;
250
                   unsigned int adc2;
251
252
                   while(BitTst(Kp Read(), 0)){
253
254
                       adc1 = ADC_Read(8);
                       adc2 = ADC_Read(11);
255
256
                       adcl = adcl / 6,138;
257
                       adc2 = adc2 / 6,138;
258
                       LCD_Command(0x80);
259
```

```
260
                       LCD_String("In.Dif. 1:");
261
                       LCD Command(0x8F);
                       LCD_Char('v');
262
263
264
                       LCD_Command(0xC0);
265
                       LCD_String("In.Dif. 2:");
266
                       LCD Command(0xCF);
267
                       LCD String("v");
268
269
                       LCD Command (0x8B);
270
                       LCD_Char(((adc1 / 100) %10) +48);
271
                       LCD_Char(',');
272
                       LCD_Char(((adc1 / 10) %10) +48);
273
                       LCD_Char(((adcl / 1) %10) +48);
274
275
                       LCD Command(0xCB);
                       LCD Char(((adc2 / 100) %10) +48);
276
277
                       LCD_Char(',');
278
                       LCD_Char(((adc2 / 10) %10) +48);
279
                       LCD_Char(((adc2 / 1) %10) +48);
280
281
282
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
283
                   LCD Clear();
284
285
           }
286
```

```
288 - unsigned char Trimpot_slot(void) {
289
           LCD Clear();
290
           for(;;){
               LCD Command (0xC0);
291
292
               LCD Char(0x7F);
293
               LCD_Command(0xCF);
294
               LCD Char(0x7E);
               LCD Command (0xC5);
295
296
               LCD String("Trimpot");
297
298
               if(!BitTst(Kp Read(), 4)){
299
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 4));
300
                   return 5;
301
302
               if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
303
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 3));
304
                   return 3;
305
306
               if(!BitTst(Kp_Read(), 0)){
307
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
308
                   LCD_Clear();
309
                   unsigned int trm, trm_100, trm_5;
310
311
                   while(BitTst(Kp_Read(), 0)){
312
313
                       trm = ADC_Read(7);
314
                       trm_100 = trm / 10.23;
315
                        trm_5 = trm / 2.045;
316
```

```
316
317
                       LCD_Command(0x80);
318
                       LCD String("Trimpot : ");
319
                       LCD_Char(((trm_100 / 100) %10) +48);
320
                       LCD_Char(((trm_100 / 10) %10) +48);
321
                       LCD_Char(((trm_100 / 1) %10) +48);
322
                       LCD_Char('%');
323
324
                       LCD_Command(0xC2);
325
                       LCD Char(((trm / 1000) %10) +48);
326
                       LCD_Char(((trm / 100) %10) +48);
327
                       LCD_Char(((trm / 10) %10) +48);
328
                       LCD_Char(((trm / 1) %10) +48);
329
330
                       LCD Command (0xC9);
331
                       LCD\_Char(((trm_5 / 100) %10) +48);
332
                       LCD_Char(',');
333
                       LCD_Char(((trm_5 / 10) %10) +48);
334
                       LCD_Char(((trm_5 / 1) %10) +48);
335
                       LCD Char('v');
336
337
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
338
339
                   LCD_Clear();
340
341
342
```

```
344 - unsigned char Serial_slot(void) {
345
           LCD_Clear();
346
           for(;;){
347
               LCD_Command(0xC0);
               LCD Char(0x7F);
348
349
               LCD Command (0xCF);
350
               LCD Char(0x7E);
351
               LCD_Command(0xC5);
352
               LCD String("Serial");
353
354
               if(!BitTst(Kp_Read(), 4)){
355
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 4));
356
                   return 6;
357
358
               if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
359
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 3));
360
                   return 4;
361
362
               if(!BitTst(Kp_Read(), 0)){
363
                   while(!BitTst(Kp Read(), 0));
364
                   LCD Clear();
365
                   LCD Command (0x80);
366
                   LCD String("RX.:");
367
                   LCD Command (0xC0);
368
                   LCD_String("TX.:");
369
370
                    Serial_Send_String("TX/RX.:");
371
                    Serial_Send_Char(0x3A);
372
```

```
373
                   unsigned char data_out = 65;
374
                   while(BitTst(Kp_Read(), 0)){
375
376
377
                       LCD Command(0xC5);
378
                       LCD Char(data out);
379
                       LCD_Command(0x85);
                       //LCD Char(Serial Receive Char());
380
381
382
                       if(!BitTst(Kp_Read(), 1)){
383
                           while(!BitTst(Kp_Read(), 1));
384
                           if(data_out > 65) data_out --;
385
386
                       if(!BitTst(Kp_Read(), 2)){
387
                           while(!BitTst(Kp_Read(), 2));
388
                           if (data_out < 90) data_out ++;
389
390
391
                       if(!BitTst(Kp_Read(), 4)){
392
                           while(!BitTst(Kp_Read(), 4));
393
                           Serial_Send_Char(data_out);
394
395
396
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
397
                   LCD_Clear();
398
399
           }
400
```

```
404
    unsigned char RTC slot(void) {
405
           LCD Clear();
406
           for(;;){
407
               LCD_Command(0xC0);
408
               LCD Char (0x7F);
409
               LCD Command (0xCF);
410
               LCD Char (0x7E);
411
               LCD Command (0xC6);
412
               LCD String("RTC");
413
414
               if(!BitTst(Kp Read(), 4)){
415
                   while(!BitTst(Kp Read(), 4));
416
                   return 0;
417
418
               if(!BitTst(Kp_Read(), 3)){
419
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 3));
420
                   return 5;
421
               }
422
423
               if(!BitTst(Kp Read(), 0)){
424
                   while(!BitTst(Kp_Read(), 0));
425
                       LCD Clear();
426
                        while(BitTst(Kp Read(), 0)){
427
                            RTC Read Clock(0);
428
                            LCD Command (0x80);
429
                            LCD String("Hour: ");
                            LCD Char((((RTC Read Hour() & 0x3f) / 16) % 16) + 48);
430
431
                            LCD Char(((RTC_Read_Hour() & 0x3f) % 16) + 48);
432
                            LCD Char(':');
433
                            LCD Char(((RTC Read Min() / 16) % 16) + 48);
434
                            LCD Char((RTC Read Min() % 16) + 48);
                            LCD Char((RTC Read Min() % 16) + 48);
434
435
                            LCD Char(':');
436
                            LCD Char(((RTC Read Sec() / 16) % 16) + 48);
437
                            LCD Char((RTC Read Sec() % 16) + 48);
438
439
                            RTC Read Calendar (3);
440
                            LCD Command (0xC0);
441
                            LCD_String("Date: ");
442
                            LCD Char(((RTC Read Date() / 16) % 16) + 48);
443
                            LCD Char((RTC Read Date() % 16) + 48);
444
                            LCD Char('.');
                            LCD Char(((RTC Read Month() / 16) % 16) + 48);
445
446
                            LCD Char((RTC Read Month() % 16) + 48);
447
                            LCD Char('.');
448
                            LCD_Char(((RTC_Read_Year() / 16) % 16) + 48);
449
                            LCD Char((RTC Read Year() % 16) + 48);
450
451
                            while(!BitTst(Kp Read(), 0));
                            LCD Clear();
452
453
454
455
456
```

8.2 Programas utilizados

FERRAMENTA	VERSÃO	USO
KiCad	5.1.10	Desenvolvimento do esquema elétrico e PCI
Proteus	8.5	Simulação do sistema
MPLab	5.20	Produção do embarcado de validação

9 Bibliografia

- Link para cálculo do filtro disponível em: http://ww1.microchip.com/downlo-ads/en/AppNotes/00538c.pdf
- Aulas e proposta de projeto da disciplina, disponível em: https://sigaa.uni-fei.edu.br/sigaa/ava/index.jsf
- Datasheet do amplificador disponível em: https://www.ti.com/product/LM324LV?utm_source=supplyframe&utm_medium=SEP&utm_cam-paign=not_alldatasheet&DCM=yes&dclid=CN73ktOmpflCFUomuQYdCu-cHcQ
- Datasheet do microprocessador disponível em: <a href="https://www.micro-https://www.micro
- Datasheet do transceptor disponível em: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP2200
- Datasheet do relógio disponível em: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP7940N